

§5.5 Verilog语言程序基本结构

现代电子设计方法EDA技术

Electronic Design Automation

现代电路的设计方法：硬件设计 + 编程设计

掌握描述方式：硬件描述语言 (verilog)

熟悉设计工具：集成化开发系统

(Altera (Intel)公司：QuartusII

Xilinx公司：Vivado

Lattice公司：ispDesignEXPERT)

了解实现的载体：PLD (Programmable Logic Device)

学习方法：重视上机实践

硬件描述语言： 描述数字系统的结构、行为、功能和接口

ABEL

AHDL

Verilog HDL

VHDL



IEEE标准

Verilog

IEEE Std 1364-1987

IEEE Std 1364-1995

IEEE Std 1364-2000

Hardware Description Language (HDL)

设计开始之前都应当有一个硬件框图。

verilog 标识符

合法的标识符：

a, fft, and_4, max2uc , buf\$m

非法的标识符：

21A, max#2uc, a-b

- 第一个字符不能是数字；
- 区分大小写，不能和Verilog的保留字相同；
- 关键字必须小写；
- 存盘文件名应与设计的模块名相同。
- 各完整语句均以“;”结尾，注释语句（//，/* */），不参与编译。

verilog 逻辑值

Verilog 语言规定了信号的4种基本逻辑值：

0	逻辑0、逻辑非、低电平
1	逻辑1、逻辑真、高电平
x或X	不确定的逻辑状态
z或Z	高阻态

5.5.1 Verilog模块的基本结构

模块由两部分构成：

- ✓ 描述接口
- ✓ 描述功能

设计模块

module 模块名（端口列表）；

input ;
output ; I/O端口模式

wire ;
reg ; 信号类型说明

assign ; （连续赋值）

always @ （过程赋值）

； （元件例化）

endmodule

功能描述

例：一位全加器

模块名

```
module adder ( a, b, cin , sum, co ) ;
```

```
    input  a , b , cin ;
```

```
    output sum , co ;
```

```
    assign {co,sum} = a+b+cin;
```

```
endmodule
```


分号

端口列表

端口说明

功能描述

无分号

 

注意：

- 模块名必须与文件名相同。
- 模块名不能用中文。
- 数据类型默认wire型。


例：一位d寄存器

```
module dff ( clk, data , q ) ;  
    input  clk, data;  
    output q;  
    reg q ;  
  
    always @ (posedge clk)  
    begin  
        q <= data ;  
    end  
  
endmodule
```

数据类型说明

功能描述

begin end 括起来语句块

 

5.5.1 Verilog的模块说明及数据类型


模块说明：描述系统的输入、输出端口。

■ **模块说明：** `module` 模块名 (端口名) ;

■ **端口I/O说明：** 端口模式 端口名;

方向定义(3种)	含义	<pre>module adder (a, b, cin , sum, co) ; input [2:0] a,b; //逻辑矢量 input cin; output [2:0] sum; output co;</pre>
input	输入 (只读)	
output	输出 (在assign中只写)	
inout	输入输出 (只能用assign)	

 
```
module dec38 ( a2,a1,a0,g1,g2a,g2b , y) ;  
    input a2,a1,a0,g1,g2a,g2b ;  
    output [7:0] y ;
```



符号

■ 数据类型类型说明:

信号类型 信号名;

类型定义	含义
wire	线网型
reg	寄存型
parameters	运行时的常数

```
wire a;  
wire [15: 0] busa; //16位数据总线  
reg a;  
reg [3: 0] v;  
reg [15:0] MEM [0:1023];  
    // 1K 个 16 位的存储器
```

- **wire**: 结构化器件的物理连线。端口如果没有声明，默认为**wire**型。
- **reg**: 对存储单元或组合逻辑的描述，**always** 中被赋值的信号必须用**reg** 类型的变量。
- **reg**: 输入和双向端口不能声明为**reg**型。

```
module divf ( clk , clkout ) ; //二分频
    input  clk ;
    output clkout;
    reg q ;


    always @ (posedge clk)
    begin
        q <= ~q;
    end

    assign clkout = q ;

endmodule
```

编译之后，点击

Tool>>Netlist Viewers>>RTL Viewers

 

■ 数据类型类型 parameter 说明:

- parameter: 符号常量，其定义只在本模块内有效。
- parameter: 还可以在模块实例引用时，改变引用模块或实例中已定义的参数。

```
module mux ( i1, i2, sel , out ) ;  
    parameter width=4 ;  
    input sel ;  
    input [width-1:0] i1,i2;    //用参数来说明wire 的位宽  
    output [width-1:0] out ;  
  
    assign out = sel ? i1 : i2 ;  
endmodule
```

- parameter: 可以用参数来表示存储器的大小。

```
parameter wordsize = 16;  
parameter memsize = 1024;  
reg [wordsize-1:0] MEM3 [0: memsize-1];  
    // 1024个16位的MEM3存储器
```

■ 数的表示:

<二进制位宽>'<进制><数字>;

16 // 32位十进制数

8'b0001_0000

8'd16

8'h10

32'bx //32位x

2'b? // ?、z、Z都表示高阻

5.5.2 Verilog的 运算符

- 算术操作: $+$, $-$, $*$, $/$, $\%$ (取模)
- 关系操作: $>$, $<$, $>=$, $<=$, $==$ (相等), $!=$ (不等)
- 逻辑操作: $\&\&$, $\|\|$, $!$,
- 位操作: $\sim$ (非), $\&$, $|$, $\wedge$ (异或), $\sim\wedge$ (同或)
- 归约操作: $\&$, $\sim\&$, $|$, $\sim|$, $\wedge$, $\sim\wedge$
- 移位操作: $<<$, $>>$
- 条件操作: $?:$
- 连接和复制: $\{, \}$

使用 () 改变优先级

➤ 逻辑非!、按位反~

!的结果只有一位1，0或x。~的结果与操作数的位数相同。

```
rega = 4'b1011;  
bit = ~rega;    // bit = 4'b0100  
log = !rega;    // log = 0
```

➤ 逻辑运算、按位运算、归约运算。

逻辑操作、归约操作的结果只有一位。

```
a = 4'b0100;  
b = 4'b0111;  
a && b ;    // 结果= 1'b1  
a & b;    // 结果 = 4'b0100  
&a ;    // 结果= 1'b0, 逐位与, 判断是否全1
```

➤ 逐位缩减（一元归约）运算符。

单目运算符，对操作数的所有位逐位进行，结果只有一位。

& (~&)

// ~&与&的运算结果相反

| (~|)

^ // xor

~^ //xnor

```
rega = 4'b0100;
```

```
& rega;      // 1'b0, 判断是否全1
```

```
| rega;      // 1'b1, 判断是否全0
```

```
^ rega;      // 1'b1, 判断1的奇偶
```

```
~& rega;     // ~(0&1&0&0) = 1'b1, 判断是否有0
```

```
~| rega;     // ~(0|1|0|0) = 1'b0, 判断是全0
```

➤ 移位运算符。

>> 右移 、 << 左移。

```
a = 8'b11010001;
```

```
a << 4;      // a = 8'b00010000
```

```
b = 8'b11010001;
```

```
b >> 4;      // b = 8'b00001101
```


➤ 位拼接运算符。

{ } ，将两个或多个信号的某些位拼接起来。不允许连接非定长常数。

```
wire [5:0] a, b ;
```

```
wire [1:0] c ;
```

```
wire [5:0] d ;
```

```
assign a = 6'b101101 ;
```

```
assign b = 6'b111000 ;
```

```
assign c = 2'b11 ;
```

```
assign d = {a[5], b[2:0] , c} ; // d=100011
```

×

```
assign b = { d , 1 }
```

// 不允许拼接非定长常数

运算符说明:

- 自动调整位宽。运算表达式结果的长度由最长的操作数决定。
- 操作结果的长度: 由赋值左端目标长度决定。

```
wire [3:0] arc, bar, crt;
```

```
wire [5:0] frx;
```

```
assign arc = bar + crt;    // 长度4位, 加法的溢出部分被丢弃
```

```
assign frx = bar + crt;    // 长度6位, 任何溢出的位存储在frx[4]中
```

```
4'b0110 ^ 5'b10000 // 结果 5'b10110
```

■ 位操作、归约操作和逻辑操作

a = 1011
b = 0010

bit-wise

a | b = 1011
a & b = 0010

unary reduction

| a = 1
& a = 0

logical


a || b = 1
a && b = 1

■ 算术和关系操作

assign c = a + b ;


assign bigger = a > b ;

assign eq = (a == b) ;

 

5.5.3 Verilog的功能描述语句

功能描述：assign , always , 元件例化, 是并发语句。

 


一、连续赋值 assign 语句：

assign 赋值目标 = 表达式；

- 连续赋值运算符 $=$ 。
- assign**后面只能是一个表达式。
- 更新赋值，避免出现反馈。
 
`assign a = b + a;`
- 在assign语句中输出引脚是只写，inout型引脚只能用在assing语句中。
- 赋值目标必须是wire型的。
- 多个 assign 之间是并行关系。
- assign 只能逐句使用，只能完成简单的组合逻辑。
- 不能对同一个信号进行assign 多次赋值（多源驱动）。



```
module exp1( a ,b ,c ,d , g ) ;
```

```
input a , b ,c ,d ;
```

```
output g ;
```


```
wire e , f ;
```

```
assign g = e & f ;
```

```
assign f = ~ (c | d) ;
```

```
assign e = a | b ;
```

```
endmodule
```

 

并行行为

```
module adde ( ain ,bin ,cin , sum, co );
```

```
input [3:0] ain , bin ;
```

```
input cin ;
```


```
output [3:0] sum ;
```

```
output co ;
```

```
assign {co , sum } = ain+bin+cin ;
```


```
endmodule
```

实现 四位二进制全加器

 

编译之后，点击

Tool>>Netlist Viewers>>RTL Viewers

 

二、过程赋值 always 语句块：

(1) 语法：

过程赋值语句 **always** 后面是**语句块**。可描述所有的功能。

赋值目标必须是 **reg** 型的。

➤ 过程赋值运算符

- **=**，阻塞赋值。**立即更新数值**。
- **<=**，非阻塞赋值。延迟更新数。**所有的赋值语句同时完成更新**。
- **组合逻辑**用 **=** 赋值。
- **时序逻辑**用 **<=** 赋值。

always @ (敏感信号表)

begin

= ;

<= ;

if 语句

case 语句

end

敏感信号表：

- ✓ 敏感信号的变化才能启动进程。
- ✓ 组合逻辑中，所有输入都作为敏感信号,否则仿真结果和综合结果会不一致。
- ✓ 边沿敏感、电平敏感。

always @ (敏感信号表)

begin

= ;

<= ;

if 语句

case 语句

end

上升沿触发: `always @ (posedge 信号名)`

下降沿触发: `always @ (negedge 信号名)`


电平触发: `always @ (信号名)`

`always @ ( reset or set or d)`
`always @ ( reset , set , d)`


所有输入信号均触发: (组合逻辑)

`always @ ( * )`
 
```
always @ (posedge CLK)
begin
    Q = D ;
end
```


 
```
always @ (D)
begin
    Q = D ;
end
```



```
module adder ( a , b, cin, s, cout );
```

```
input a , b, cin;
```

```
output s, cout;
```

```
reg s , cout;
```

reg 数据类型

```
always @ ( * )
```

组合逻辑通配符 *

```
begin
```


```
s = a^b^cin ;
```

```
cout = a&b | b&cin | a&cin ;
```

顺序执行

```
end
```

```
endmodule
```

 

实现 一位二进制全加器。

```
module exp ( a , b, cin, s, cout );
```

```
input a , b, cin;
```

```
output s, cout;
```

```
assign cout = a&b | b&cin | a&cin ;
```

```
assign s = a^b^cin ;
```

```
endmodule
```

wire 数据类型

并发执行

```
module qff ( clk, d, q );
```

```
input clk, d;
```

```
output q ;
```

```
reg q;
```

```
always @ ( posedge clk )
```

```
begin
```



```
    q <= d ;
```

```
end
```

```
endmodule
```

时钟上升沿触发

综合后生成寄存器 (register)

  

(2) 阻塞赋值与非阻塞赋值的比较

注意：

- ✓ 不要在组合逻辑中使用 `<=` 赋值；
- ✓ `<=` 用于实现时序逻辑；
- ✓ 在同一个always块里不要混用两种赋值语句；

■ 阻塞赋值

```
module expe ( a , b, c , x, y );
```

```
input a , b, c;
```

```
output y , x;
```

```
reg d, x, y;
```

```
always @ ( * )
```

```
begin
```

```
    d = a;
```

```
    x = c & d ;
```


```
    d = b;
```

```
    y = c & d ;
```

```
end
```

```
endmodule
```

在实现组合逻辑的always块里用阻塞赋值

 

- - 结果: $x = ca$
 $y = cb$

```
module expe ( a , b, c , x, y );
```

```
input a , b, c;
```

```
output y , x;
```

```
reg d, x, y;
```

```
always @ ( * )
```

```
begin
```

```
    d <= a;
```

```
    x <= c & d ;
```


```
    d <= b;
```

```
    y <= c & d ;
```

```
end
```

```
endmodule
```

■ 非阻塞赋值

 

读出 (begin 中)

更新 (end 后)

不要在always中对同一信号多次非阻塞赋值

- - 结果: $x = cb$
 $y = cb$

```
module qff ( clk, d , q );
```

```
input clk, d;
```

```
output q ;
```

```
reg a, b, q;
```

```
always @ ( posedge clk)
```

```
begin
```

```
    a = d ;
```


```
    b = a ;
```

```
    q = b ;
```

```
end
```

```
endmodule
```

综合后生成一位寄存器

 

阻塞赋值


```
module qff ( clk, d , q);
```

```
input clk, d;
```

```
output q ;
```

```
reg a, c, q;
```

```
always @ ( posedge clk)
```

```
begin
```

```
    a <= d ;
```


```
    c <= a ;
```

```
    q <= c ;
```

```
end
```

```
endmodule
```

综合后生成移位寄存器

 

非阻塞赋值

综合后生成3个寄存器并联

```
module qff ( clk , d ,q , qa , qb );
```

```
input clk, d;
```

```
output qa ,qb , q ;
```

```
reg qa, qb, q;
```

```
always @ ( posedge clk)
```

```
begin
```


```
    qa = d ;
```

```
    qb = qa ;
```

```
    q = qb ;
```

```
end
```

```
endmodule
```

 

阻塞赋值，


输出引脚，

存储器不要使用阻塞赋值

 (3) assign 和 always 并发

注意:

- ✓ 不要在一个always 中同时使用 = , <= 赋值;
- ✓ 不要对一个信号多次驱动;
- ✓ 信号可以在多个always、assign 间传递;
- ✓ 不能在多个always, 与assign中对同一个信号多次赋值



```
module count4 ( clk , q );
```

```
input clk;
```

```
output [3:0] q;
```

```
reg [3:0] qtemp ;
```

```
always @ (posedge clk)
```

```
begin
```

```
    qtemp <= qtemp+1;
```

```
end
```

```
assign q = qtemp ;
```

```
endmodule
```

4位二进制计数器

(4) 转向控制语句

通过条件控制决定是否执行一条或几条语句，或重新执行一条或几条语句，仿真时顺序进行。

主要有：

if 语句、case 语句、for 语句



注意！

if、case、for 语句必需在 always 块中。

1) if 语句

• if 语句的门闩控制（不完全if）

对于不完全的if语句，verilog综合器将引进一个时序元件保持当前状态值。用于锁存器。不建议用不完全的if。

```
module latch ( en, d , q );
```

```
input en, d;
```

```
output q ;
```

```
reg q;
```

```
always @ ( en, d )
```

```
begin
```



```
if ( en )
```

```
q <= d ; // else q <= q ;
```

```
end
```

```
endmodule
```

电平触发

  

2) if else 语句

- if 语句中最先出现的条件优先级最高（自上而下优先）。
- 可以有多个else if，但必须有一个else（组合逻辑，**所有**分支条件都要对变量赋值）。
- 良好的代码风格，建议写成完整的
if else 结构

```
if (条件表达式1)
    begin
        语句块1;
    end
else if (条件表达式2)
    begin
        语句块2;
    end
else if (条件表达式3)
    begin
        语句块3;
    end
else
    begin
        语句块n;
    end
```

例：2选1选择器。

```
module mux2_1 ( a, b, sel , out1 );
```

```
    input a , b, sel;
```

```
    output out1;
```

```
    reg out1;
```

```
    always @ ( * )
```

```
    begin
```

```
        if ( sel )
```


```
            out1 = a ;
```

```
        else
```

```
            out1 = b ;
```

```
    end
```

```
endmodule
```

 

```
module mux2_1 ( a, b, sel , out1 );
```

```
    input a , b, sel;
```

```
    output out1;
```

```
    assign out1 = sel ? a , b ;
```

```
endmodule
```

3) case 语句

根据某个表达式的值来选择执行体。 无优先级。

- 选择表达式必须使用 () 。
- 分支条件须在表达式范围内，且不能重合。
- 执行时必须选中且只能选中一个分支。
- 组合逻辑，每个条件都有赋值，描述真值表。
- 所有值必须列举穷尽，组合、时序都写

default。

```
case (选择表达式)
    值1:
        begin
            语句块1;
        end
    值2:
        begin
            语句块2;
        end
    . . . . .
    default:
        begin
            语句块n+1;
        end
endcase
```



```
module mux2 ( a , b , c , d , e ) ;
```

```
input a , b , c , d ;
```

```
output e;
```

```
reg e ;
```

```
always @ ( * )
```

```
begin
```

```
case ( {a,b} )
```

```
2'b00 : e = c ;
```



```
2'b10 : e = d ;
```

```
endcase
```



```
end
```

```
endmodule
```

default: e = d ;

  

例 4选1多路选择器描述方式

  

```
module mux4 ( sel , din , f ) ;
```

```
input [1:0] sel;
```

```
input [3:0] din ;
```

```
output f ;
```

```
reg f;
```

```
always @ ( * )
```

```
begin
```

```
case (sel)
```

```
2'b00:  f = din[0] ;
```

```
2'b01:  f = din[1] ;
```

```
2'b10:  f = din[2] ;
```

```
default: f = din[3] ;
```

```
endcase
```

```
end
```

```
endmodule
```

4) for 语句 (不提倡使用)

```
for (表达式1, 表达式2, 表达式3)
begin
    语句块;
    ... ..
end
```

- 表达式1: 设置循环变量初值, 必须定义一个 i 循环变量;
- 表达式2: 循环执行判断条件;
- 表达式3: 更新循环变量, 只能用类似 $i=i+1$ 或 $i=i-1$;
- 循环次数不定的循环, 无法被综合;
- **注意:** 初值、步长、循环条件中不能有变量。

例 n位串行加法器

```
module adde ( ain , bin , cin , sum , co ) ;
```

```
parameter n=4 ;
```

```
input [n-1:0] ain , bin ;
```

```
input cin ;
```

```
output [n-1:0] sum ;
```

```
output co ;
```

```
reg [n-1:0] sum ;
```

```
reg co ;
```

```
reg [n:0] ci ;
```

```
integer k ; // 32根线
```

```
always @ ( * )
```

```
begin
```

```
ci[0] = cin ;
```

```
for ( k=0 ; k<n ; k=k+1 )
```

```
begin
```

```
sum[k] = ain[k] ^ bin[k] ^ ci[k] ;
```

```
ci[k+1] = ain[k] & bin[k] | (ain[k]^bin[k])&ci[k] ;
```

```
end
```

```
co = ci[n] ;
```

```
end
```

```
endmodule
```

