

## §6.1 数字系统的基本概念

### 1. 数字系统


#### 1) 定义:

具有存储、传输、处理信息能力的逻辑系统集合。

由“**数据通路+控制逻辑**”构成，其工作具有**周期性**。

#### 2) 数字系统的基本构成

由五大部件组成。

 

五大部件通过总线和接口连接。

逻辑系统

# 数字系统

控制部件

执行部件

数据通路结构

运算器

存储器

算术逻辑单元 ALU

寄存器

累加寄存器


状态寄存器

通用寄存器


## 2. 基本子系统
 
### 1) 运算器

对信息进行加工处理（算术、逻辑、传输）。全部操作都是由控制器发出的控制信号来指挥的。




# 算术逻辑运算部件ALU (Arithmetical Logic Unit)

 

## 2) 控制器

**发出控制命令，指挥、控制各部件协调工作的中心部件。**

 

**实现方法：**

**全硬件控制器、微程序控制器。**

**数字系统与逻辑功能部件的区别：有无控制器。**

## §6.2 数据通路

在各部件之间传送信息的公共通路，称为**数据通路**。

由**总线**连接的**运算单元（组合电路）**和**存储单元**构成。

**数据通路**：数据信号、控制信号。

由控制器控制数据流通过BUS总线在各子系统之间流动。

# 1. 总线

用来分时地发送与接收各部件信息的公共传送线路。


特点：多源、分时

## • 总线的逻辑结构

总线



单向总线：选择器方式

双向总线：三态门方式


 




• 选择器方式:

  

• 三态门方式:

  

## §6.3 数字系统的设计方法

### 一. 设计步骤

**自顶向下方法** (from top to down ) :

**基本方法：**是将规模较大的系统从逻辑上划分为**控制电路 + 受控电路**。

**步骤：**

**1. 划分子系统、模块**

**数据处理器、控制器；**

## 2. 数据通路 (不唯一)

## 3. 用数学语言(工具), 描述控制器的控制过程

- **ASM图** (Arithmetic State Machine Flowchart ) ;
- **MDS图** (Mnemonic Documented State ) 。

## 4. 设计控制器

硬布线控制器、微程序控制器。

## 5. 设计数据处理器

## 二. 算法状态机

### 1. ASM 流程图

**ASM图：**用状态框、判断框、条件输出框和文字来描述数字系统控制器，在不同时间内完成的操作。

**特点：**


- ① 描述控制器的控制状态及其转换关系；
- ② 可精确地表示状态转换的时间关系。

# 1) 状态框

代表系统一个状态的矩形框。

在规定数量脉冲作用下实现状态转换。


框内：控制命令

 

## 2) 条件判断框

对控制器输入信号的判断。

框内：检测条件

 



## 3) 条件输出框

在给定的状态下，判断条件满足时才发生的输出。



框内：控制命令

入口：判断框的输出


出口：指向状态框

  

  和状态框相连的判断框、条件输出框都属于该状态框，他们的操作是在同一状态周期下完成的。




状态单元

 


**状态周期：每一个状态所经历的时间。**




## 2. MDS图和ASM图的转换:

 

(a) 三状态机

 



### 3. ASM图:

 


S

B- $\rightarrow$ BUS  
LDD

给出将A、D两个寄存器中已有的操作数进行交换的ASM图。

  

# 4. 数据通路实例

 

- 从寄存器到寄存器的操作



$$R_A + R_B \rightarrow R_B$$

寄存器控制信号:

接受方: 打入脉冲;

发送方: 三态门。

双总线通路

  


# 单总线通路



S0



S1


 


S2

  


从寄存器到存储器的操作

$R_B \rightarrow \text{RAM}$

  

- 从存储器到寄存器的操作

RAM  $\rightarrow$   $R_B$

 



例：将四位二进制数X，Y分别存入寄存器A和B中，然后比较两数大小，使大数存入寄存器A，设计控制器的ASM图。

- 逻辑划分


控制器、执行部件（寄存器、比较器）：

2个四位寄存器：A (X) , B(Y) ；



四位比较器：C = 1 ( $A \geq B$ ) ；

一个控制器。

- 数据通路


 


逻辑流程图:  
系统的工作过程

 
 

  
## • 控制器的ASM图

- $S_0$ : 打入命令 LB (脉冲),  $X \rightarrow B$  ;
- $S_1$ : 打入命令 LA (脉冲),  $(B) \rightarrow (A)$  ;
- $S_2$ : 打入命令 LB (脉冲),  $Y \rightarrow B$  ;
- $S_3$ : 比较命令 CAP (电位),  $(A) > (B)$   
比较器输出  $C = 1$ ;






  例：将四位二进制数X,Y分别存入寄存器A、B中，然后比较，使大数存入寄存器A，小数存入寄存器B，设计控制器的ASM图。




## §6.4 小型控制器的设计

由硬件实现控制器：

   

小型控制器的结构框图

 

小型控制器

计数器型：


MUX型：

状态寄存器少，译码电路  
相同（较复杂）

定序型（一对一）：状态寄存器多，译码电路简单

无需化简

小型控制器的结构框图

 

# 1. 计数型控制器

适应于状态数较多， $N$  个触发器可构成  $2^n$  个控制状态。

设计方法同时序电路。


1) 给ASM图的状态框编码：

2) 由ASM 图得控制信号表达式（译码）：

3) 控制器的状态转移表：

4) 触发器驱动方程：

5) 电路实现：

 

1) 给ASM图的状态框编码(Q2Q1):


2) 由ASM 图得控制信号表达式:

$$C_1 = \overline{Q_2^n} \overline{Q_1^n}$$

$$C_2 = \overline{Q_2^n} \overline{Q_1^n} \overline{X}$$

3) 控制器的状态转移表:

| $Q_2^n$ | $Q_1^n$ | $Q_2^{n+1}$ | $Q_1^{n+1}$ | 转移条件           |
|---------|---------|-------------|-------------|----------------|
| 0       | 0       | 1           | 0           | $\overline{X}$ |
| 0       | 0       | 1           | 1           | X              |
| 1       | 0       | 0           | 0           |                |
| 1       | 1       | 0           | 0           |                |
| 0       | 1       | 0           | 0           |                |

 



## 4) 触发器驱动方程:

| $Q_2^n$ | $Q_1^n$ | $Q_2^{n+1}$ | $Q_1^{n+1}$ | 转移条件           |
|---------|---------|-------------|-------------|----------------|
| 0       | 0       | 1           | 0           | $\overline{X}$ |
| 0       | 0       | 1           | 1           | $X$            |
| 1       | 0       | 0           | 0           |                |
| 1       | 1       | 0           | 0           |                |
| 0       | 1       | 0           | 0           |                |

总结公式:

教材第三章  
最后一节

NS: 次态

PS: 现态

C: 转移条件

$$Q_2^{n+1} = D_2 = \overline{Q_2^n} \overline{Q_1^n} (X + \overline{X}) = \overline{Q_2^n} \overline{Q_1^n}$$

$$J_2 = \overline{Q_1^n};$$

$$K_2 = 1$$


$$Q_1^{n+1} = D_1 = \overline{Q_2^n} \overline{Q_1^n} X$$

$$J_1 = \overline{Q_2^n} X;$$

$$K_1 = 1$$

$$NS = \sum PS \bullet C$$

## 5) 电路实现:

 

控制命令  
译码器

$$C_1 = \overline{Q_2^n} \overline{Q_1^n}$$

$$C_2 = \overline{Q_2^n} \overline{Q_1^n} \overline{X}$$

$$D_2 = \overline{Q_2^n} \overline{Q_1^n} (X + \overline{X}) = \overline{Q_2^n} \overline{Q_1^n}$$

$$D_1 = \overline{Q_2^n} \overline{Q_1^n} X$$

状态寄存器

次态输入  
逻辑

一拍完成